

半加器：

结构描述：

```
module half_adder1(  
    input a,  
    input b,  
    output sum,  
    output cout  
);  
    xor u1(sum, a, b);  
    and u2(cout, a, b);  
endmodule
```

行为描述：

```
module half_adder2(  
    input a,  
    input b,  
    output sum,  
    output cout  
);  
    reg sum, cout;  
    always @(a or b)  
        begin  
            case ({a, b})  
                2'b00:begin  
                    sum = 0;  
                    cout = 0;  
                end  
                2'b01:begin  
                    sum = 1;  
                    cout = 0;  
                end  
                2'b10:begin  
                    sum = 1;  
                    cout = 0;  
                end  
                2'b11:begin  
                    sum = 0;  
                    cout = 1;  
                end  
            endcase  
        end  
endmodule
```

```
        endcase
    end
endmodule
```

数据流描述：

```
module half_adder3(
    input a,
    input b,
    output sum,
    output cout
);


    assign sum = a ^ b;
    assign cout = a & b;
endmodule
```

半加器的和与进位表达式为：

$Sum = a \oplus b;$

$Cout = a \& b;$

仿真结果：

 

全加器：

结构描述：

```
module full_adder1(
    input a,
    input b,
    input cin,
    output sum,
    output cout
);

    wire s1,m1,m2,m3;
    xor u1(s1, a, b);
    xor u2(sum, s1, cin);
    and (m1, a, b);
    and (m2, a, cin);
    and (m3, b ,cin);
    or (cout, m1, m2, m3);

endmodule
```

行为描述：

```
module full_adder2(
    input a,
    input b,
    input cin,
    output sum,
    output cout
);
    reg sum, cout;
    always @(a or b or cin)
        case ({a, b, cin})
            3'b000:begin
                sum = 0;
                cout = 0;
            end
            3'b001:begin
                sum = 1;
                cout = 0;
            end
            3'b010:begin
```

```

        sum = 1;
        cout = 0;
    end
    3'b011:begin
        sum = 0;
        cout = 1;
    end
    3'b100:begin
        sum = 1;
        cout = 0;
    end
    3'b101:begin
        sum = 0;
        cout = 1;
    end
    3'b110:begin
        sum = 0;
        cout = 1;
    end
    3'b111:begin
        sum = 1;
        cout = 1;
    end
endcase

```

endmodule

数据流描述:


```

module full_adder3(
    input a,
    input b,
    input cin,
    output sum,
    output cout
);

    assign sum = a ^ b ^ cin;
    assign cout = (a & b) | (cin & (a ^ b));
endmodule

```

仿真结果:

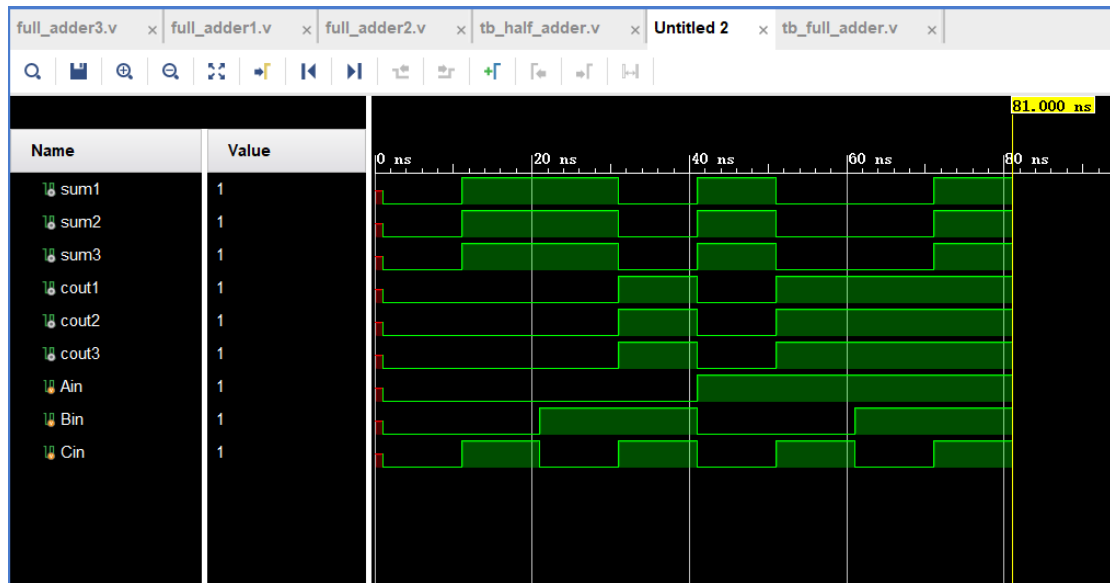

串行四位全加器

代码:

```
module full4_adder_serial(
    input [3:0] a,b,
    input cin,
    output [3:0] sum,
    output cout
);
    wire cin1, cin2, cin3;
    full_adder3 fadder3_1(a[0], b[0], cin, sum[0], cin1);
    full_adder3 fadder3_2(a[1], b[1], cin1, sum[1], cin2);
    full_adder3 fadder3_3(a[2], b[2], cin2, sum[2], cin3);
    full_adder3 fadder3_4(a[3], b[3], cin3, sum[3], cout);
endmodule
```

测试代码:

```
module tb_full4_adder();
    wire [3:0] Sum;
    wire cout;
    reg [3:0] Ain;
    reg [3:0] Bin;
    reg cin;

    initial
        begin
            //0000 0001 1
```

```

    Ain = 4'b0000;
    Bin = 4'b0001;
    cin = 1;
    //0001 0011 0
    #10
    Ain = 4'b0001;
    Bin = 4'b0011;
    cin = 0;
    //0111 0010 1
    #10
    Ain = 4'b0111;
    Bin = 4'b0010;
    cin = 1;
    //1111 1111 0
    #10
    Ain = 4'b1111;
    Bin = 4'b1111;
    cin = 0;
    #10 $stop;
end

//    full4_adder3 f4adder3(Ain, Bin, cin, Sum, cout);
    full4_adder_serial fadder_serial(Ain, Bin, cin, Sum, cout);
endmodule

```

仿真结果：

